

Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki


Adam Szmigielski

aszmigie@pjawst.edu.pl

materiały: *ftp(public) : //aszmigie/SYC*


Układy cyfrowe - wprowadzenie - wykład 6

Sygnał cyfrowy - TTL

 

- Układy TTL zbudowane są z tranzystorów bipolarnych i zasila się je napięciem stałym 5 V.
- Gdy potencjał ma wartość od $0V \div 0,8V$ (w odniesieniu do masy) sygnał TTL jest niski - **logiczne 0**.
- Dla potencjału między $2V \div 5V$ jest stan wysoki - **logiczna 1**.
- Gdy wartość napięcia jest z przedziału $0,8V \div 2V$ - sygnał jest nieokreślony.

Sygnał cyfrowy - CMOS

 

- Układy CMOS zbudowane są z się z tranzystorów MOS o przeciwnym typie przewodnictwa i połączonych w taki sposób, że w ustalonym stanie logicznym przewodzi tylko jeden z nich,
- Układy CMOS są relatywnie proste i tanie w produkcji, umożliwiając uzyskanie bardzo dużych gęstości upakowania,
- Układy cyfrowe wykonane w technologii CMOS mogą być zasilane napięciem $3 \div 18V$,

- Praktycznie nie pobierają mocy statycznie, tylko przy zmianie stanu logicznego,
- Poziomy logiczne są zbliżone do napięć zasilających (masa - logiczne “0”, zasilanie “1”). Czasami stosuje się klasyfikacje procentową - “0” - odpowiadają napięcia z zakresu 0 – 30%, “1” - 70 – 100%.


Układy niskonapięciowe (Low Voltage)

- Obecnie istnieje wyraźna tendencja do obniżania napięcia zasilania,
- Produkowane są serie układów cyfrowych CMOS przystosowane do zasilania napięciem 3,3V, 2,5V czy nawet 1,8V,

Trzeci stan logiczny i bramki typu open collector

- Oprócz logicznego '0' i logicznej '1' istnieje trzeci stan logiczny - **stan wysokiej impedancji** (ang. high impedance),
- Gdy punkt układu nie jest połączony galwanicznie z układem cyfrowym znajduje się on w **w stanie wysokiej impedancji**,
- Aby punkt obwodu będący w stanie wysokiej impedancji mógł być traktowany jako logiczne '0' albo '1' należy poprzez rezystor połączyć go odpowiednio do masy lub zasilania. Rezystory tego typu noszą nazwę **rezystorów podciągających** (ang. pull up resistor),
- Budowane są bramki logiczne, których wyjście pozostawać może w stanie wysokiej impedancji.

Popularne bramki logiczne

 

A	NOT A
0	1
1	0




A	B	A AND B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




A	B	A OR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

A	B	A NOR B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Algebry Boole'a

- Algebry Boole'a to rodzina wszystkich podzbiorów ustalonego zbioru wraz działaniami na zbiorach jako operacjami algebry zbiorów (część wspólna, suma, dopełnienie), np. dwuelementowa algebra wartości logicznych $\{0, 1\}$ z działaniami koniunkcji \wedge , alternatywy \vee i negacji \neg .
- Istnieją inne tradycje oznaczeń w teorii algebr Boole'a:
 - część wspólna \cap , suma \cup i dopełnienie \sim
 - koniunkcja \wedge , alternatywa \vee i negacja \neg
 - koniunkcji \cdot , alternatywy $+$ i negacji $-$

Własności algebry Boole'a

łączność	$(ab)c = a(bc)$	$(a + b) + c = a + (b + c)$
przemienność	$ab = ba$	$a + b = b + a$
rozdzielność	$a + (bc) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (ab) + (ac)$
absorpcja	$a(a + b) = a$	$a + (ab) = a$
pochłanianie	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$

Istotne dla techniki cyfrowej prawa algebry Boole'a


- prawa de Morgana:

$$\overline{a + b} = \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\overline{a \cdot b} = \bar{a} + \bar{b}$$

- $a\bar{b} + ab = a$

Funkcja Boolowska

 

- *Funkcją boolowską n argumentową nazywamy odwzorowanie $f : B^n \rightarrow B$, gdzie $B = \{0, 1\}$ jest zbiorem wartości funkcji.*
- *Funkcja boolowska jest matematycznym modelem układu kombinacyjnego.*

Opis funkcji Boolowskiej - tabele prawdy

- funkcja jednej zmiennej (np. negacja $f(a) = \neg a$)

a	f(a)
0	1
1	0

- Funkcja dwóch zmiennych (np. funkcja *mod2*: $f(a, b) = a \otimes b$)

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Zbiory zer i jedynek w postaci binarnej i dziesiętnej

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$f^1 = \begin{bmatrix} 01 \\ 10 \end{bmatrix} \text{ - zbiór jedynek w postaci binarnej}$$

$$f^0 = \begin{bmatrix} 00 \\ 11 \end{bmatrix} \text{ - zbiór zer w postaci binarnej}$$

$$f^1 = \{1, 2\} \text{ -zbiór jedynek w postaci dziesiętnej}$$

$$f^0 = \{0, 3\} \text{ -zbiór zer w postaci dziesiętnej}$$

Postać sumacyjna - DNF (ang. *Disjunctive Normal Form*)

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Postać sumacyjna: funkcja f jest sumą iloczynów

$$f = \dots (\dots \wedge \dots \wedge \dots) \vee (\dots \wedge \dots \wedge \dots) \vee (\dots \wedge \dots \wedge \dots) \dots$$

Wyrażenie w nawiasie (iloczyn) odpowiada jednej jedynce.

W tym konkretnym przypadku: $f(a, b) = (\bar{a} \wedge b) \vee (a \wedge \bar{b})$.

Zapis dziesiętny: $f(a, b) = \sum(1, 2)$

Postać iloczynowa - CNF (ang. *Conjunctive Normal Form*)

a	b	$f(a, b)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Postać sumacyjna: funkcja f jest iloczynem sum

$$f = \dots (\dots \vee \dots \vee \dots) \wedge (\dots \vee \dots \vee \dots) \wedge (\dots \vee \dots \vee \dots) \dots$$


Wyrażenie w nawiasie (suma) odpowiada jednemu zeru.

W tym konkretnym przypadku: $f(a, b) = (a \vee b) \wedge (\bar{a} \vee \bar{b})^a$.

Zapis dziesiętny: $f(a, b) = \prod(0, 3)$

^a należy pamiętać o zanegowaniu zmiennych, tj. Nawiasowi $(a \vee b)$ odpowiada sytuacja, gdy $a = 0$ i $b = 0$.

Schematy układów logicznych

 

1. Schemat logiczny opisuje logiczną strukturę funkcji boolowskich,
2. Przepływ informacji jest od wejścia do wyjścia, tj. $y = f(a, b, c)$,
3. Kropka oznacza połączenie,
4. Prezentowany schemat realizuje funkcję boolowską:

$$y = f(a, b, c) = (\bar{a}b + a\bar{b}) \cdot (a + \bar{b} + c)$$

Realizacja funkcji boolowskiej opisanej tabelą prawdy


a	b	c	$y = f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

- Sumacyjna postać kanoniczna (szukamy '1' na wyjściu):

$$y = f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$$

Realizacja funkcji boolowskiej na bramkach

a	b	c	$y = f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 

- $y = f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$
- Czy można użyć mniejszej liczby bramek ?

Przekształcenia funkcji boolowskiej

$$1. \ y = f(a, b, c) = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c$$

$$2. \ \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c = \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b}c$$

$$3. \ \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + a\bar{b}c = \bar{a}bc + a\bar{b}(\bar{c} + c) + a\bar{b}c = \bar{a}bc + a\bar{b} + a\bar{b}c$$

$$4. \ \bar{a}bc + a\bar{b} + a\bar{b}c = \bar{a}bc + a\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c$$

$$5. \ \bar{a}bc + a\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c = \bar{a}bc + a\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c + a\bar{a}b + a\bar{b}b$$

$$6. \ \bar{a}bc + a\bar{a}\bar{b} + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c + a\bar{a}b + a\bar{b}b = a\bar{b}(a + \bar{b} + c) + \bar{a}b(a + \bar{b} + c)$$



$$7. \ a\bar{b}(a + \bar{b} + c) + \bar{a}b(a + \bar{b} + c) = (a\bar{b} + \bar{a}b)(a + \bar{b} + c)$$

Równoważność funkcji Boolowskich

- Funkcje boolowskie mogą być sobie równoważne

$$\bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c \Leftrightarrow (a\bar{b} + \bar{a}b)(a + \bar{b} + c)$$

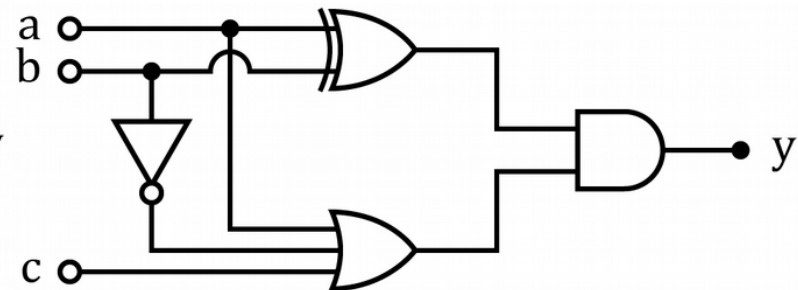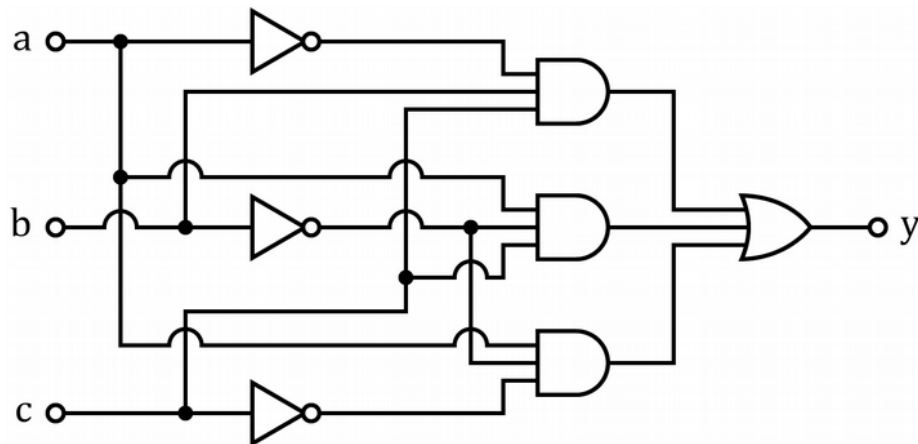- Równoważne są więc realizacje tych funkcji



Zadanie optymalizacji funkcji

Przy projektowaniu układów kombinacyjnych dąży się do minimalizacji kosztów układu. Można tego dokonać na kilka sposobów:

- Poprzez minimalizację liczby bramek,
- Poprzez redukcję liczby wejść bramek,
- Poprzez zmniejszenie różnorodności bramek,
- Poprzez redukcję czasu projektowania układu.

Redukcja różnorodności rodzajów bramek

Jaka jest najmniejsza liczba różnorodności bramek ?


Logika klasyczna (operująca na operatorach koniunkcji \wedge , alternatywy \vee , implikacji \Rightarrow i negacji \neg) jest nadmiarowa, tzn. część operatorów można zdefiniować w oparciu o pozostałe. Najmniejsze systemy to:

- Implikacyjno-negacyjny - operujący negacją i implikacją,
- Koniunkcyjno-negacyjny - operujący negacją i koniunkcją,
- Alternatywno-negacyjny - operujący negacją i alternatywą.

NAND i NOR - bramki uniwersalne

- NOR realizuje zanegowaną sumę logiczną $y = \overline{a \vee b}$,

a	b	NOR(a, b)
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 




- NAND realizuje zanegowany iloczyn logiczny $y = \overline{a \wedge b}$,

a	b	NAND(a, b)
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Realizacja negacji, iloczynu i sumy ma bramkach NAND

 
 
 
- Za pomocą bramek NAND można zrealizować negację, iloczyn i sumę logiczną,



- Na bramkach NAND można zrealizować dowolną funkcję Boolowską.

Realizacja negacji, sumy i iloczynu na bramkach NOR

 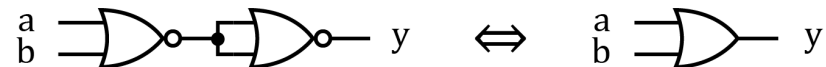 - Za pomocą bramek NOR można zrealizować negację, sumę i iloczyn logiczny,



- Na bramkach NOR można zrealizować dowolną funkcję Boolowską.

Kod Graya

000
001
011
010
110
111
101
100

Kod Graya jest dwójkowym kodem bezwagowym niepozycyjnym, który charakteryzuje się tym, że dwa kolejne słowa kodowe różnią się tylko stanem jednego bitu. Jest również kodem cyklicznym, bowiem ostatni i pierwszy wyraz tego kodu także spełniają w/w zasadę.

Reguła grupowania a kod Graya

- Reguła grupowania: $a \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \bar{a} \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (a + \bar{a}) \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

000	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$
001	$\bar{a}\bar{b}c$
011	$\bar{a}bc$
010	$\bar{a}b\bar{c}$
110	$ab\bar{c}$
111	abc
101	$a\bar{b}c$
100	$a\bar{b}\bar{c}$

- Dwa sąsiadujące wyrażenia zastępujemy jednym, pomijając ten element na którym nastąpiła zmiana np. wyrażenie $\bar{a}bc + \bar{a}b\bar{c}$ jest równoważne wyrażeniu $\bar{a}b$.

Mapy Karnaugh

Mapa Karnaugh dla dwóch zmiennych A i B.

B	A	
	0	1
0		
1		

Mapa Karnaugh dla trzech zmiennych A, B i C.

C	AB			
	00	01	11	10
0				
1				

Mapa Karnaugh dla czterech zmiennych A, B, C i D.

CD	AB			
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

- Mapy Karnaugh'a są pomocne przy minimalizacji funkcji boolowskiej,
- Mapa Karnaugh'a jest wypełniana w oparciu o tablice prawdy,
- Zmienne w wierszach i kolumnach uporządkowane są zgodnie z kodem Graya, co znacznie ułatwia zastosowanie reguły grupowania.

Mapy Karnaugh

a	b	c	$y = f(a, b, c)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

i

abc	abc	
000	$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	0
001	$\bar{a}\bar{b}c$	0
011	$\bar{a}bc$	1
010	$\bar{a}b\bar{c}$	0
110	$ab\bar{c}$	0
111	abc	0
101	$a\bar{b}c$	1
100	$a\bar{b}\bar{c}$	1

Różne postacie mapy Karnaugh'a

abc	
$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	0
$\bar{a}b\bar{c}$	0
$\bar{a}bc$	1
$a\bar{b}\bar{c}$	0
$ab\bar{c}$	0
abc	0
$a\bar{b}c$	1
$ab\bar{c}$	1

$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$ab \backslash c$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	0
10	1	1

Mapy Karnaugh - grupowanie '1'

abc	
$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	0
$\bar{a}b\bar{c}$	0
$\bar{a}bc$	1
$a\bar{b}\bar{c}$	0
$ab\bar{c}$	0
abc	0
$a\bar{b}c$	1
$ab\bar{c}$	1

$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$ab \backslash c$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	0
10	1	1

- Grupujemy '1' tylko w pionie albo poziomie w ilościach będących krotnością dwójki, tworząc *sumacyjną postać kanoniczną*,
- Pozbywamy się tej zmiennej która się zmienia.
- Minimalna *sumacyjna postać kanoniczną*: $y = a\bar{b} + \bar{a}bc$.

Mapy Karnaugh - grupowanie '0'

abc	
$\bar{a}\bar{b}\bar{c}$	0
$\bar{a}\bar{b}c$	0
$\bar{a}b\bar{c}$	1
$\bar{a}bc$	0
$ab\bar{c}$	0
abc	0
$a\bar{b}c$	1
$ab\bar{c}$	1

$a \backslash bc$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	0	0

$ab \backslash c$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	0	0
10	1	1

- Sklejamy "0" tylko w pionie albo poziomie w ilościach będących krotnością dwójki, tworząc *iloczynową postać kanoniczną*,
- Pozbywamy się tej zmiennej która się zmienia. Pozostałe zmienne negujemy,
- Minimalna *iloczynową postać kanoniczną*: $y = (a + b) \cdot (\bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$.


Równoważność postaci sumacyjnej i iloczynowej

- Jak można się domyślać, obie postacie są sobie równoważne, tj.:

$$a\bar{b} + \bar{a}bc \Leftrightarrow (a + b) \cdot (\bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$$


- uzasadnienie:
- $(a + b) \cdot (\bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b}) \Leftrightarrow (a\bar{b} + ac + b\bar{b} + bc) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$
- $(a\bar{b} + ac + b\bar{b} + bc) \cdot (\bar{a} + \bar{b}) \Leftrightarrow a\bar{a}\bar{b} + a\bar{a}c + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c + b\bar{b}c$
- $a\bar{a}\bar{b} + a\bar{a}c + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{b} + a\bar{b}c + b\bar{b}c \Leftrightarrow \bar{a}bc + a\bar{b} + a\bar{b}c$
- $\bar{a}bc + a\bar{b} + a\bar{b}c \Leftrightarrow a\bar{b} + \bar{a}bc$

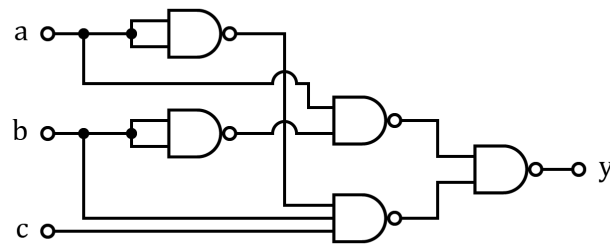Realizacja *postaci sumacyjnej* na bramkach NAND



- Daną funkcję $y = a\bar{b} + \bar{a}bc$ negujemy dwukrotnie
- $y = \overline{\overline{a\bar{b} + \bar{a}bc}}$. Dla “wewnętrznej” negacji stosujemy prawo deMorgana:
- $y = \overline{\overline{a\bar{b}} \cdot \overline{\bar{a}bc}}$

 Realizacja postaci iloczynowej na bramkach NOR



- Daną funkcję $y = (a + b) \cdot (\bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b})$ negujemy dwukrotnie
- $y = \overline{\overline{(a + b) \cdot (\bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + \bar{b})}}$. Dla “wewnętrznej” negacji stosujemy prawo deMorgana:
- $y = \overline{\overline{a + b} + \overline{\bar{b} + c} + \overline{\bar{a} + \bar{b}}}$

Zadania na ćwiczenia

1. Zapoznanie się z programem *Logisim*, realizacja za pomocą bramek logicznych prostych funkcji logicznych.
2. Zrealizuj za pomocą bramek typu NAND bramki NOT, AND i OR (każda bramka w osobnym obwodzie),
3. Zrealizuj za pomocą dostępnych w logisim bramek funkcję :

$$y = a \cdot \bar{b} \cdot c + a \oplus b + c$$

4. Za pomocą zrealizowanych za pomocą bramek NAND bramek NOT AND i OR zrealizuj funkcję z poprzedniego punktu. Realizacja powinna odzwierciedlać strukturę zapisaną wzorem,